



哈爾濱工業大學 (深圳)  
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

# 实验报告

开课学期: 2021 秋季

课程名称: 数字逻辑设计 (实验)

实验名称: 十六进制计算器设计

实验性质: 综合设计型

实验学时: 6 地点: T2506

学生班级: 计算机学院 6 班

学生学号: 200110617

学生姓名: 蔡嘉豪

评阅教师: \_\_\_\_\_

报告成绩: \_\_\_\_\_

实验与创新实践教育中心制

2021 年 12 月

注：本设计报告中各个部分如果页数不够，请大家自行扩页，原则是一定要把报告写详细，能说明设计的成果和特色。报告中应该叙述设计中的每个模块。设计报告将是评定每个人成绩的重要组成部分（**设计内容及报告写作**都作为评分依据）。

## 设计的功能描述


概述基本功能、详细描述自行扩展的功能

本次设计内容为一个十六进制计算器，输入两个 8 位二进制数，支持加、减、乘、除、取余、平方运算以及连续运算，输出结果以 8 位 16 进制数在数码管上显示。

本次实验完全按照实验要求设计和完成，未自行扩展额外功能。

## 系统功能详细设计

用硬件框图描述系统主要功能及各模块之间的相互关系

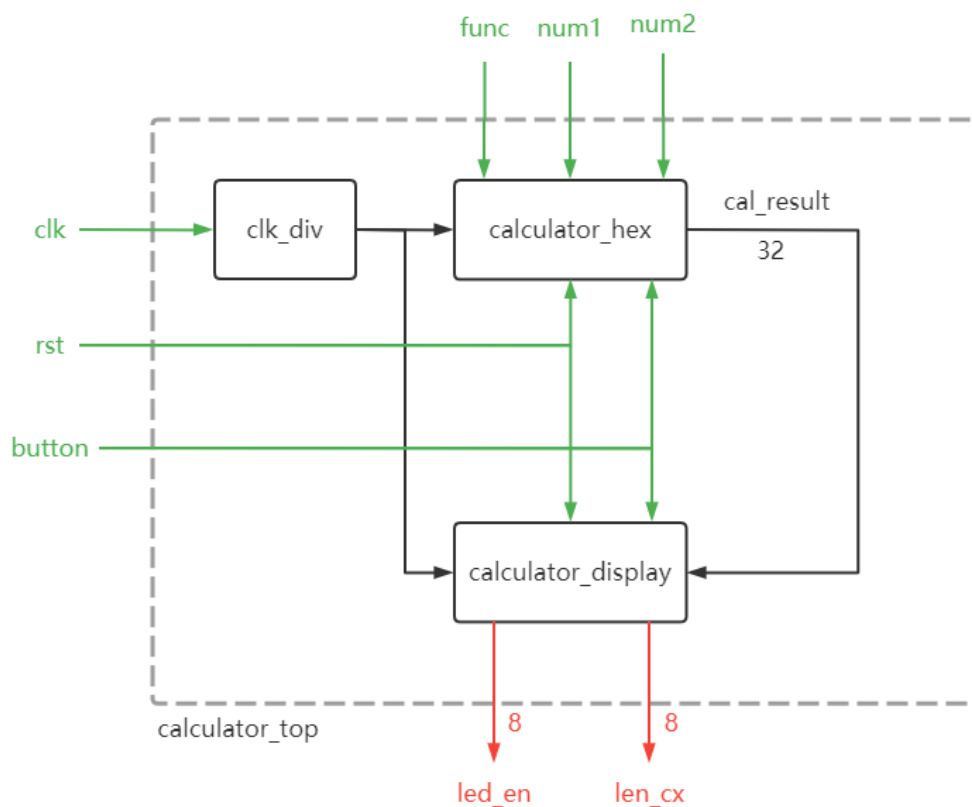

## 各模块描述

包括模块功能，输入、输出端口、变量含义及主要设计代码

共有三个模块: `clk_div`, `calculator_hex`, `calculator_display`

### `clk_div` 模块

**功能:** `clk_div` 只负责对传入的 100MHz 时钟进行分频，生成一个 10MHz 的时钟（因为 100MHz 的时钟周期太短，加减乘除无法在一个时钟周期内完成）

**输入:** `clk`, `locked`

**输出:** `clk_g`

### `calculator_hex` 模块

**功能:** `calculator_hex` 负责接受 2 个操作数以及读取操作符，在检测到 `button` 按下时，判断运算类型及是否连续运算，执行计算并将结果存到 `cal_result`；在检测到 `rst` 被按下时清零 `cal_result`

**输入端口描述:**

```
input  wire      clk,      //传入分频后的 10MHz 时钟
input  wire      rst,      //复位键
input  wire      button,   //启动 (计算) 键
input  wire [2:0] func,    //运算类型
input  wire [7:0] num1,    //操作数 1
input  wire [7:0] num2,    //操作数 2
```

**输出端口描述:**

```
output reg [31:0] cal_result //运算结果
```

**变量含义:**

```
parameter PLUS      = 3'b000;
parameter SUBTRACT  = 3'b001;
parameter MULTIPLY  = 3'b010;
parameter DIVIDE    = 3'b011;
parameter MOD        = 3'b100;
parameter SQUARE    = 3'b101;

wire [2:0] cur_operator //当前运算类型, 值为上述六种之一
reg  [1:0] status       //模块当前状态, 1'b0 为 OFF, 1'b1 为 ENABLED
reg  [31:0] cal_tmp      //缓存上一次计算结果, 用于连续运算
```

**主要设计代码:**

见下一页

```
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) begin
        status = OFF;
        cal_tmp = NO_TMP;
    end
    else if (status == OFF) begin
        if (button) begin
            status = ENABLED;
        end
    end
    // 此处两个条件同时成立才允许进入计算，简单防抖处理
    else if (status == ENABLED && button == 1'b0) begin
        case (cur_operator)
            PLUS:
                // 通过计算缓存是否为空判断是连续计算还是新计算
                if (cal_tmp == NO_TMP) cal_tmp = num1 + num2;
                else cal_tmp = cal_tmp + num2;
            SUBTRACT:
                if (cal_tmp == NO_TMP) cal_tmp = num1 - num2;
                else cal_tmp = cal_tmp - num2;
            MULTIPLY:
                if (cal_tmp == NO_TMP) cal_tmp = num1 * num2;
                else cal_tmp = cal_tmp * num2;
            DIVIDE:
                if (cal_tmp == NO_TMP) cal_tmp = num1 / num2;
                else cal_tmp = cal_tmp / num2;
            MOD:
                if (cal_tmp == NO_TMP) cal_tmp = num1 % num2;
                else cal_tmp = cal_tmp % num2;
            SQUARE:
                if (cal_tmp == NO_TMP) cal_tmp = num1 * num1;
                else cal_tmp = cal_tmp * cal_tmp;
        endcase
        cal_result = cal_tmp;
        status = OFF;
    end
end
```

---

**calculator\_display 模块**

**模块功能：**calculator\_display 负责控制数码管显示计算结果的功能（包括将 cal\_result 由 32 位二进制数转换成 8 位十六进制，以及控制数码管显示这个十六进制数），当 button 第一次被按下之后进入工作状态，此后时刻读取 cal\_result 的数据并在数码管上显示它们转换成十六进制后的表示形式

**输入：**

```
input wire      clk ,           // 10MHz 时钟
input wire      rst ,           // 复位键
input wire      button,         // 计算键
input wire [31:0] cal_result,   // 计算结果
```

**输出：**

```
output reg [7:0] led_en,
output reg      led_ca,
output reg      led_cb,
output reg      led_cc,
output reg      led_cd,
output reg      led_ce,
output reg      led_cf,
output reg      led_cg,
output reg      led_dp
```

**变量含义：**

**/\*基本状态变量\*/**

```
reg status; // 模块当前工作状态,0 为 OFF,1 为 ENABLED
reg [7:0] tube_en_status; // 存储数码管使能信号
parameter ALL_TUBES_OFF = 8'b1111_1111; //数码管初始状态
```

**/\*各数字与字母在数码管各位置的表示常量(不包括 led\_dp)\*/**

```
parameter NUMBER_0 = 7'b0000001;
parameter NUMBER_1 = 7'b1001111;
parameter NUMBER_2 = 7'b0010010;
//...
parameter NUMBER_9 = 7'b0001100;
parameter CHAR_A = 7'b0001000;
//...
parameter CHAR_F = 7'b0111000;
```

**/\*数码管显示计数器的触发点（每 2ms 一个常量）\*/**

```
parameter SLICE_PERIOD = 21'd160000;
parameter DIG_0_TRIG = 21'd160000;
parameter DIG_1_TRIG = 21'd20000;
//...
parameter DIG_7_TRIG = 21'd140000;
reg [20:0] slice_cnt; //2ms 计数器
```

```
/*4 位二进制到 1 位十六进制的映射表，用于转换 cal_result，复位时赋值*/  
reg [6:0] binary2hex [15:0];  
binary2hex[4'b0000] = NUMBER_0;  
binary2hex[4'b0001] = NUMBER_1;  
binary2hex[4'b0010] = NUMBER_2;  
binary2hex[4'b0011] = NUMBER_3;  
binary2hex[4'b0100] = NUMBER_4;  
binary2hex[4'b0101] = NUMBER_5;  
binary2hex[4'b0110] = NUMBER_6;  
binary2hex[4'b0111] = NUMBER_7;  
binary2hex[4'b1000] = NUMBER_8;  
binary2hex[4'b1001] = NUMBER_9;  
binary2hex[4'b1010] = CHAR_A;  
binary2hex[4'b1011] = CHAR_B;  
binary2hex[4'b1100] = CHAR_C;  
binary2hex[4'b1101] = CHAR_D;  
binary2hex[4'b1110] = CHAR_E;  
binary2hex[4'b1111] = CHAR_F;
```

主要设计代码:

见下页

```
/*此处略去 2ms 计数器的控制代码*/
/*主要控制代码*/
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

    // 初始化

    if (~rst_n) begin

        led_dp = 1;

        status = OFF;

        led_en = ALL_TUBES_OFF;

        binary2hex[4'b0000] = NUMBER_0;

        binary2hex[4'b0001] = NUMBER_1;

        /* ...4 位二进制到 1 为十六进制的映射表, 赋初值, 此处略...*/

        binary2hex[4'b1111] = CHAR_F;

    end

    else if (status == OFF) begin

        {led_ca, led_cb, led_cc, led_cd, led_ce, led_cf, led_cg} = 7'b1111111;

        if (button) begin

            status = ENABLED;

            tube_en_status = 8'b1111_1110;

        end

    end

    else if (status == ENABLED) begin

        // 每 2ms, 将数码管使能信号左移一位, 同时给七个显示位赋值

        // 二进制转十六进制的规则是: 每 4 位二进制数恰好对应 1 位十六进制数

        // 每 2ms, 从 32 位的 cal_result 中取出 4 位, 从映射表中取出这 4 位对应的十六进制数, 把对应的显示常量赋给七个显示位

        case (slice_cnt)

            DIG_0_TRIG: begin

                {led_ca, led_cb, led_cc, led_cd, led_ce, led_cf, led_cg} = binary2hex[cal_result[3:0]];

                tube_en_status = {tube_en_status[6:0], tube_en_status[7]};

                led_en = tube_en_status;

            end

            DIG_1_TRIG: begin

                {led_ca, led_cb, led_cc, led_cd, led_ce, led_cf, led_cg} = binary2hex[cal_result[7:4]];

                tube_en_status = {tube_en_status[6:0], tube_en_status[7]};

                led_en = tube_en_status;

            end

            /*...每 2ms 执行一次, 中间类似步骤省略...*/

            DIG_7_TRIG: begin

                {led_ca, led_cb, led_cc, led_cd, led_ce, led_cf, led_cg} = binary2hex[cal_result[31:28]];

                tube_en_status = {tube_en_status[6:0], tube_en_status[7]};

                led_en = tube_en_status;

            end

        endcase

    end


end

end
```



## 调试报告

## 仿真波形截图及仿真分析

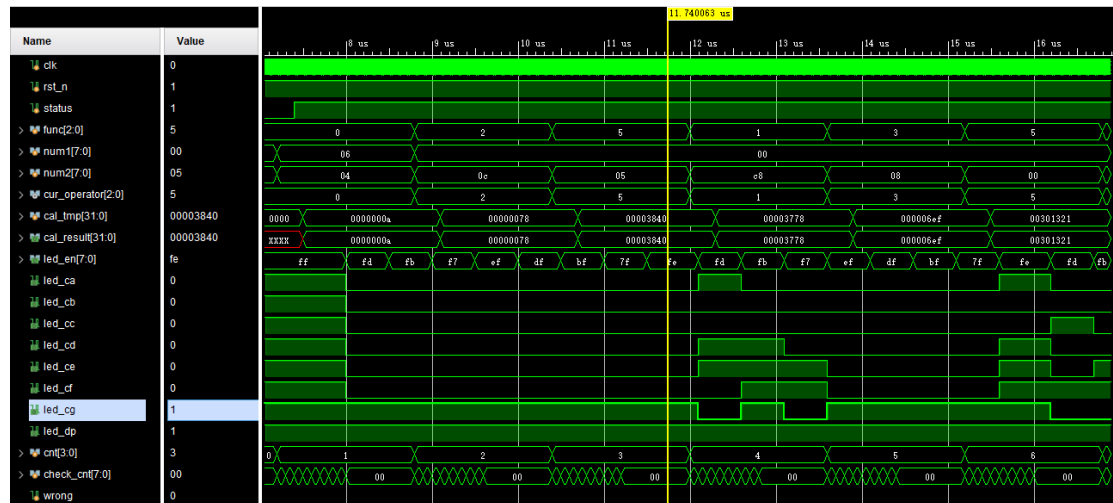

如上图所示, status 拉高代表进入工作状态

可以看到,第一次计算操作数为 6 与 4, cur\_operator 显示当前运算类型为+, 在 cal\_tmp 和 cal\_result 可以看到运算结果为 0x0a, 即十进制的 10, 运算正确;

后续几次运算都为连续运算, num1 为 0, 不参与运算;

第二次运算为  $10 \times 12$ , 结果为 120, 十六进制表示为 0x0078, 正确;

第三次运算为 120 的平方, 结果为 14400, 十六进制表示为 0x3840, 正确;

第四次运算为  $14400 - 200 = 14200$ , 十六进制表示为 0x3778, 正确;

与此同时, 可以看到数码管 8 位使能信号序列 led\_en 在不断前移, 显示位信号 led\_cx 同步改变;

特别地, 图中黄色坐标线位置附近, 可以看到数码管显示的数字是 00003840, 与此时计算结果是匹配的。

综上所述, 从波形可以看出, 所做的设计已经具备了连续运算和数码管显示功能

## 设计过程中遇到的问题及解决方法

### 1. 32 位二进制数如何转成 8 位 16 进制数显示在数码管上?

结合编码理论知识可知, 一个 4 位二进制数对应 1 位十六进制数, 所以, 一个二进制串想要转换成十六进制串, 只需要逐 4 位地扫描二进制串, 将每 4 位二进制串转换成十六进制数即可。

进一步分析, 其实我们要实现的不是“二进制串转十六进制串”功能, 而是“读取二进制串并将其十六进制形式显示在数码管上”的功能。

而在控制数码管显示时, 我们采用的方法是每 2ms 让使能信号移动一位, 同时改变 led\_cx 显示当前位应该显示的数字, 利用人眼视觉暂留效应使得数码管看起来像在同时显示 8 位。

结合这个原理分析, 其实我们需要做的只有: 每次切换数码管使能位时, 从二进制串 cal\_result 中读取当前位置对应的那个 4 位二进制数 (如数码管第 1 位对应 cal\_result[3:0], 第 2 位对应 cal\_result[7:4]...), 然后将其映射成十六进制数字或字母, 赋值给 led\_cx 即可

与此同时, 为了方便 4 位二进制->1 位 16 进制的转换, 使用了一个映射表

```
reg [6:0] binary2Hex [15:0]
binary2hex[4'b0000] = NUMBER_0;
binary2hex[4'b0001] = NUMBER_1;
binary2hex[4'b0010] = NUMBER_2;
/*...略...*/
```

每次给 led\_cx 赋值时只需要取 binary2Hex[cal\_result[x+3:x]] 即可

### 2. button 按一次, 计算的次数非常多

分析代码可知, 按照原来的写法 (检测到 button 为 1 则执行计算), 人每手动按一次 button, 都会执行非常多次计算, 因为 button 会抖动, 人按一次可能会经历很多次高电平, 所以导致会计算次数特别多。

解决方法是:

- (1) 设置两个状态 OFF 和 ENABLED, 让该模块在两个状态之间转换;
- (2) 处于 OFF 状态时, 按下 button 则切换到 ENABLED 状态;
- (3) 执行完单次计算后, 立即切换回 OFF 状态;
- (4) 当且仅当处于 ENABLED 状态且 button 为低电平时才执行一次计算

大致代码如下：

```
if (~rst_n) begin
    //复位相关操作
end
else if (status == OFF) begin
    if (button) status = ENABLED;
else if (status == ENABLED && button == 1'b0) begin
    //执行单次计算
end
```

## 课程设计总结

包括设计的总结和还需改进的内容以及收获

### 总结：

1. 开始做前进行了模块的拆分设计，遵守单一模块单一职责的原则
2. 模块的拆分帮助了代码和功能的解耦，calculator\_display 模块只需要负责对传入的信号进行处理并将其显示到数码管上，calculator\_hex 模块则只需要处理计算逻辑，然后将 cal\_result 传给 display 模块
3. 实现了十六进制计算器的基本计算、连续运算、显示功能
4. 通过设置状态转换，大幅减少了 button 的抖动次数，现在按一次 button 只会连续运算 1~4 次

### 还需要改进的地方：

1. button 尚未能完全消除抖动
2. 代码写得还不够简洁

### 收获：

1. 模块化设计思想，自顶向下设计，先不用管实现细节，先将项目按照功能拆分为若干个低耦合的模块，再对每个模块分别进行讨论和细节设计，
2. 二进制串转十六进制串的方法
3. 对为什么要做时钟分频有了比之前更深的理解
4. 通过状态转换来使代码结构更清晰，流程描述更易懂，容易改动和维护
5. 对电子设计工程的复杂度和细节把控程度有了更多的了解，知道要完整做出一个电子产品需要考虑到各种反常理的细节，需要方方面面做好优化，做到极致